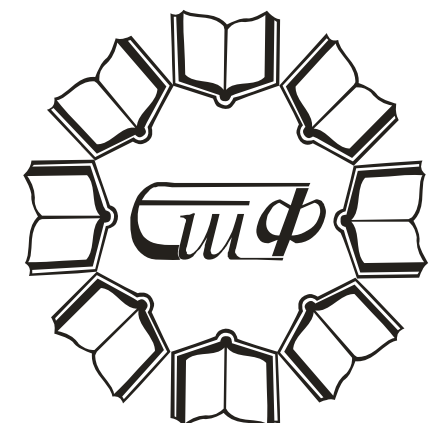





# **ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО**




**Лабораторијске вјежбе**  
**Управљање претварачима енергетске електронике 2**  
***DC/DC* претварачи**

**Сриједа, 13. мај 2020.**


# Подизач напона

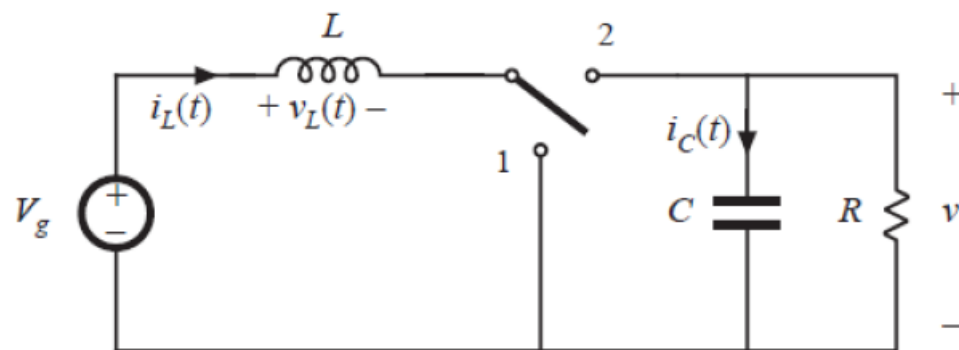

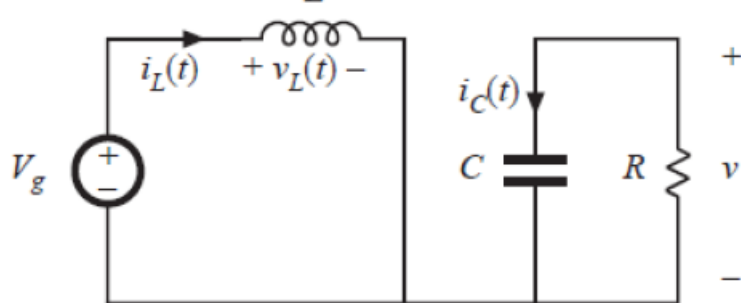
switch in position 1  
Прекидач у положају 1



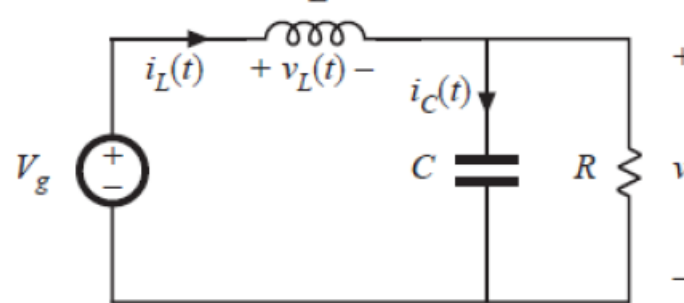
switch in position 2  
Прекидач у положају 2




# Подизач напона

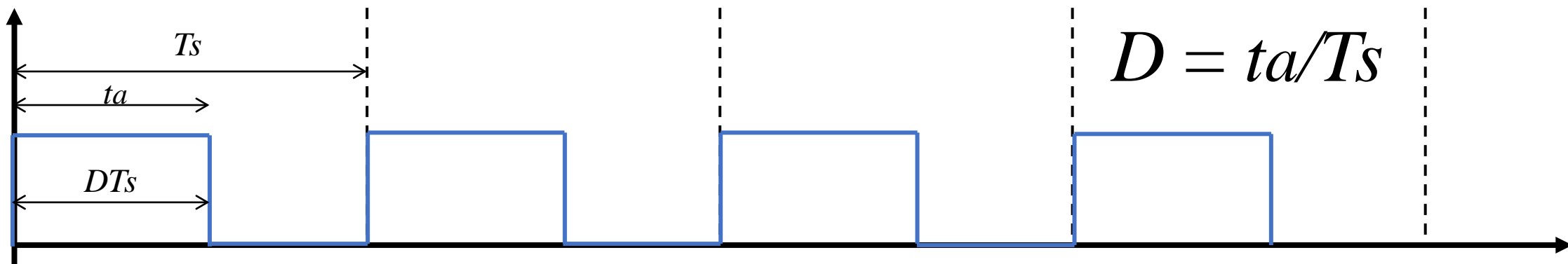

# Подизач напона

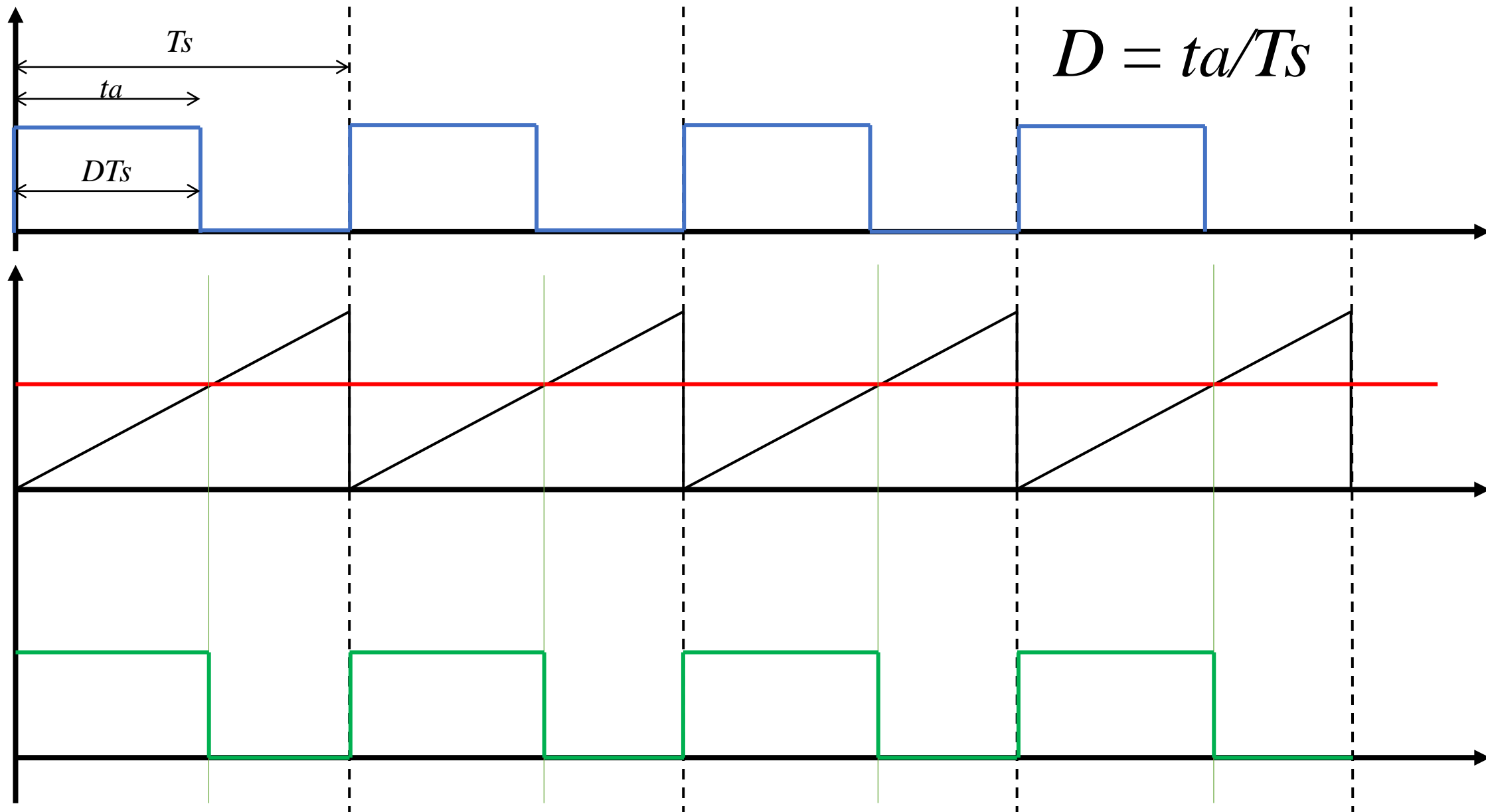

# Подизач напона

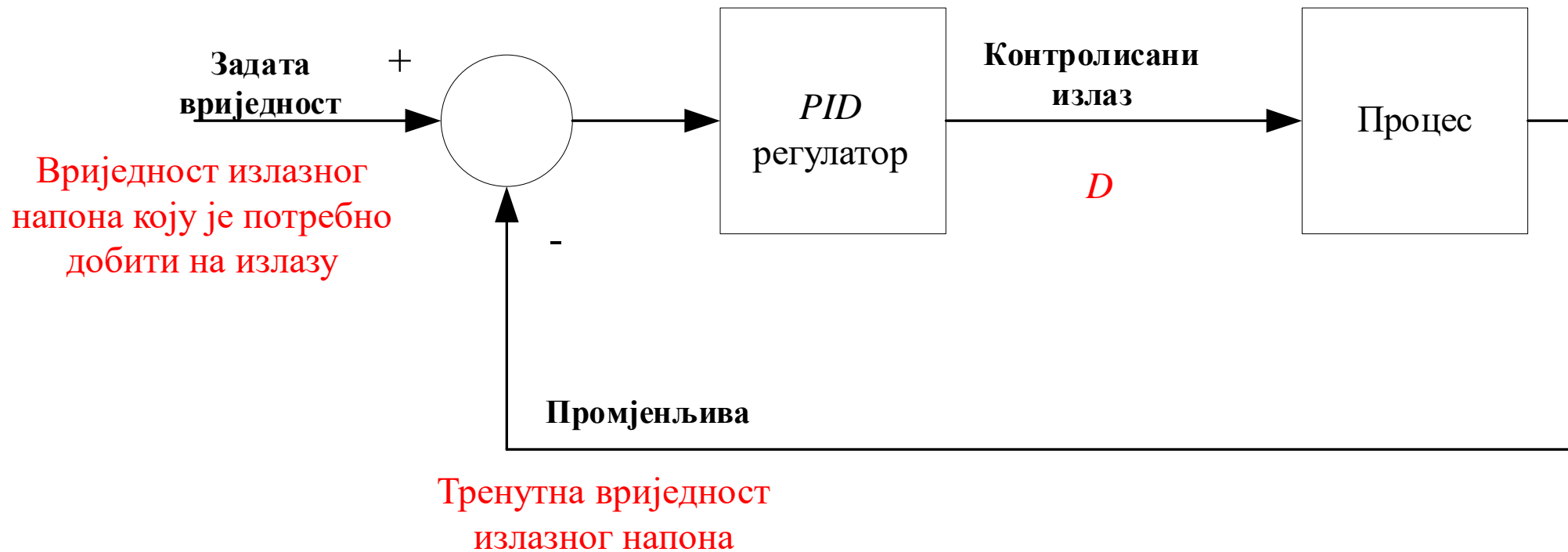

# Подизач напона

$$PID = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s$$

